
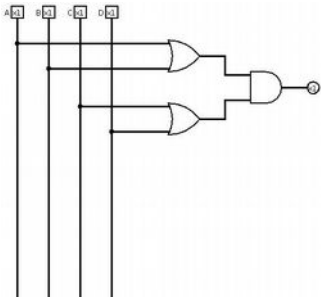
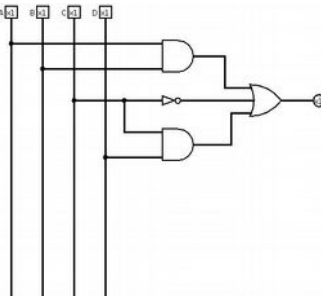
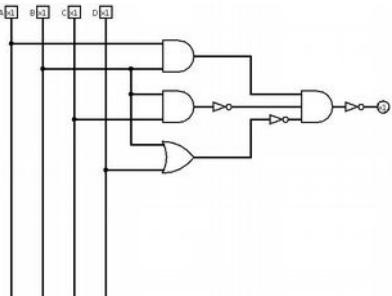
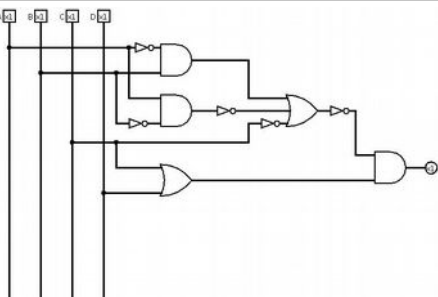
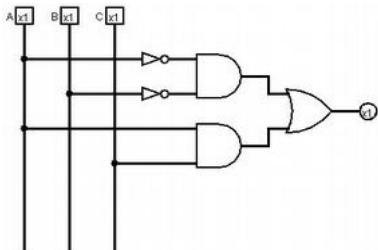
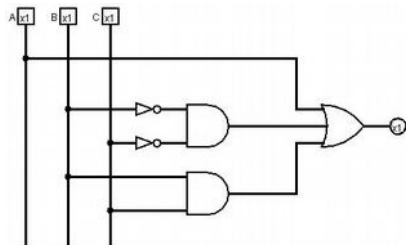
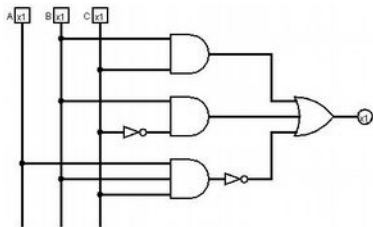
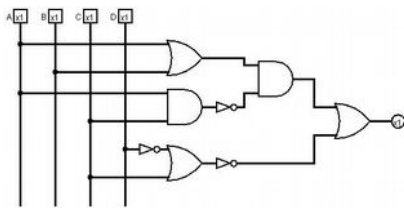


Nome do Aluno: _____ Data: _____

Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos

Nome do Aluno: _____ Data: _____

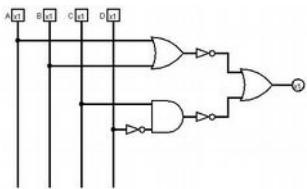

Nome do Aluno: _____ Data: _____

Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões

1- $(B.C) + (B.C) + (A. B)$	
2- $(B. C) + (B.C)$	
3- $A + B + C$	
4- $(A . B) + (A . C)$	
5- $(B.C) + (B. C) + (A.B.C)$	
6- $(B.C) + (A. B) + (A.B.C)$	