
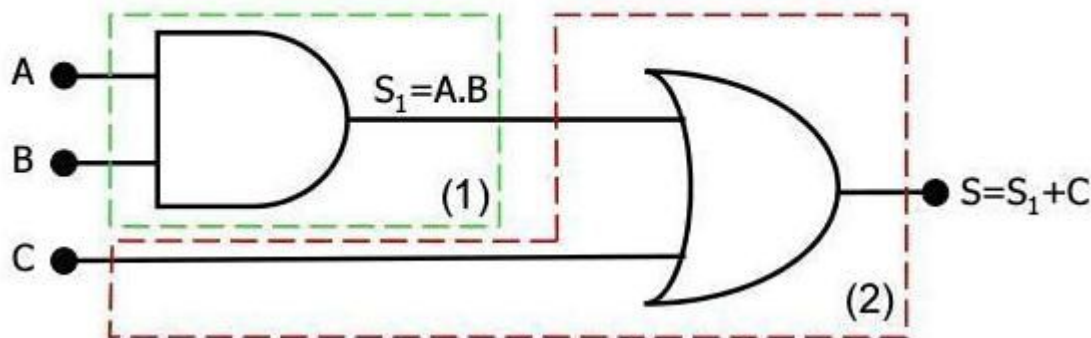


Expressões Booleanas Geradas Por Circuitos Lógicos


Expressões Booleanas

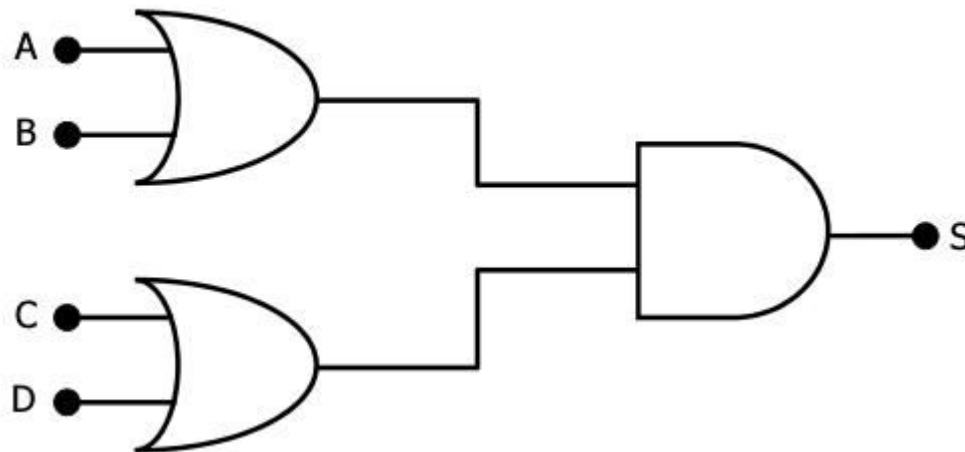


Expressões Booleanas




Expressões Booleanas

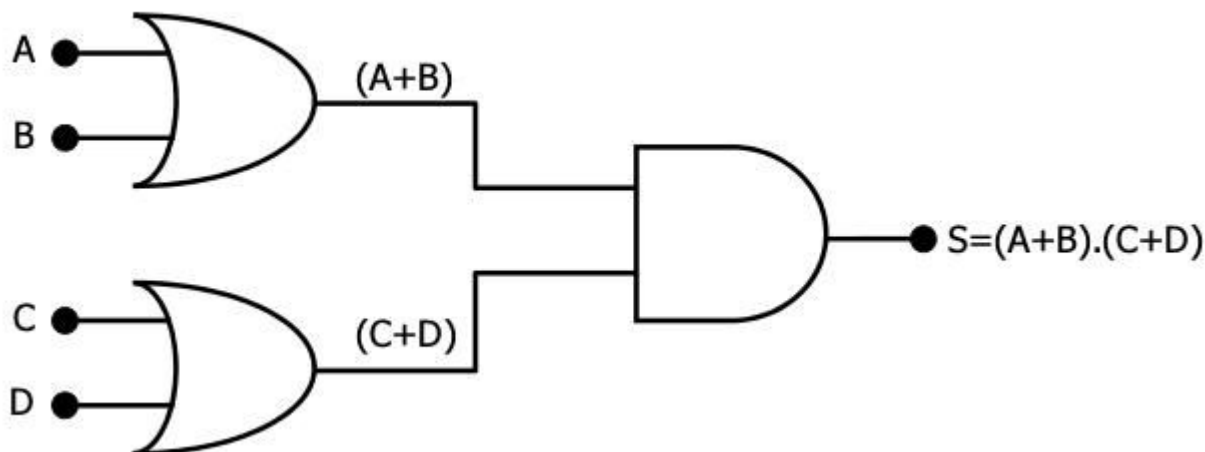

Expressões Booleanas

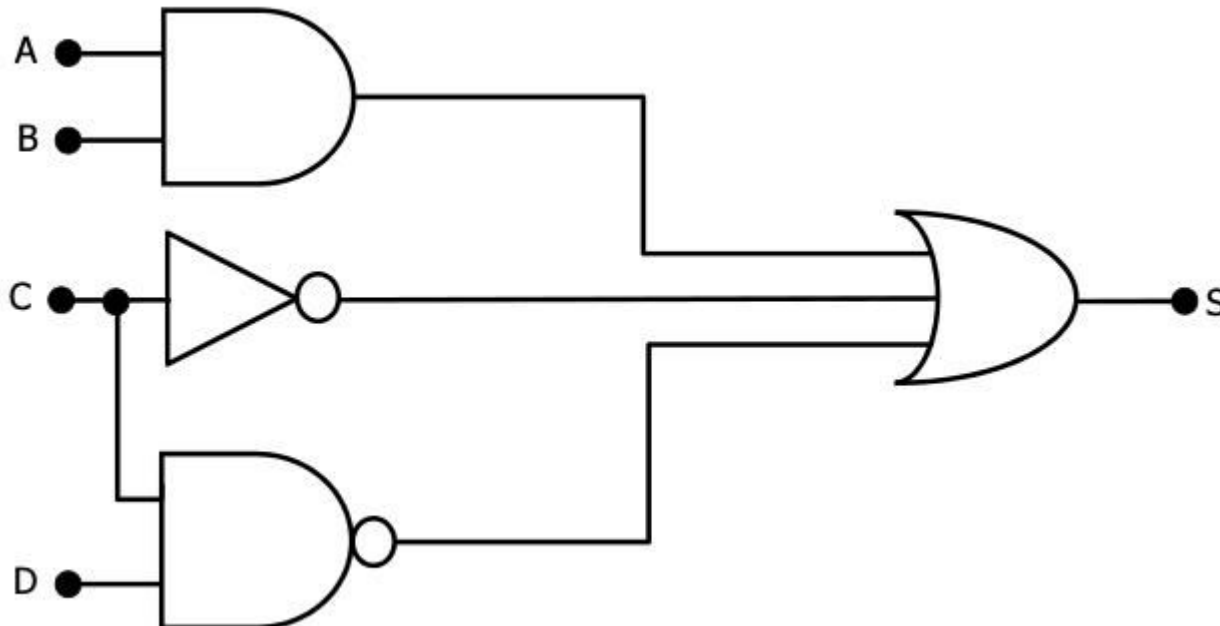


Expressões Booleanas

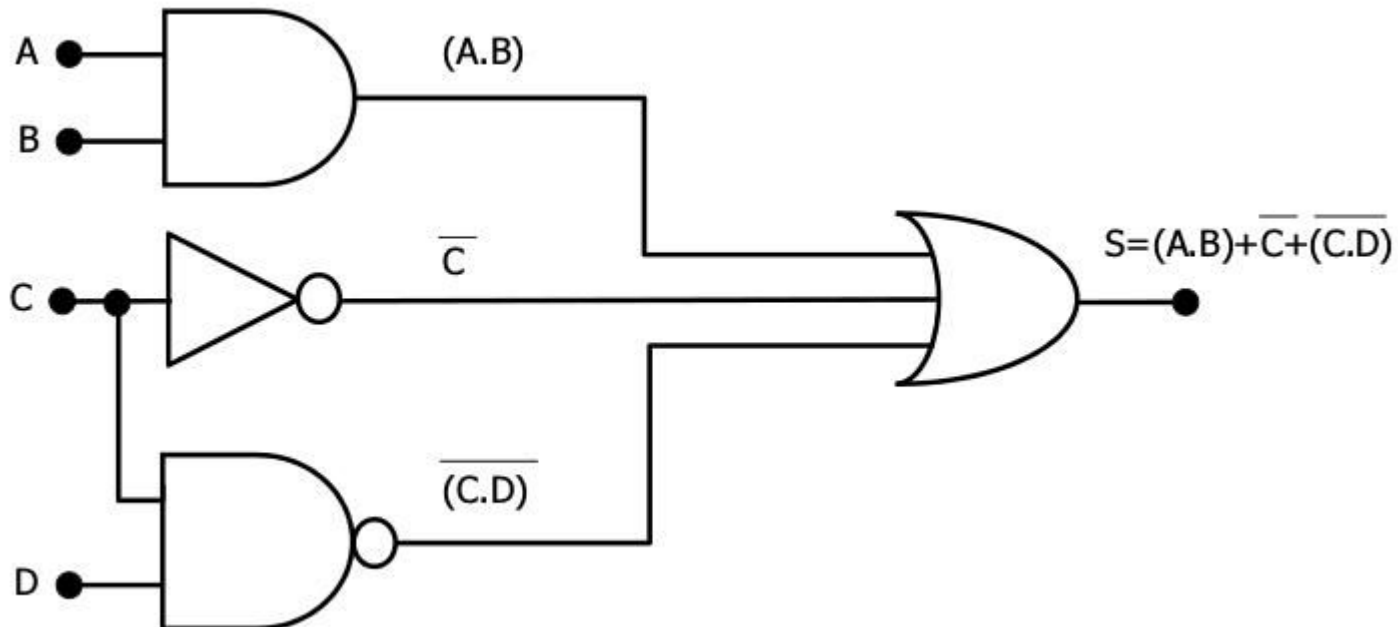

Circuitos Obtidos de Expressões Booleanas

Circuitos Lógicos
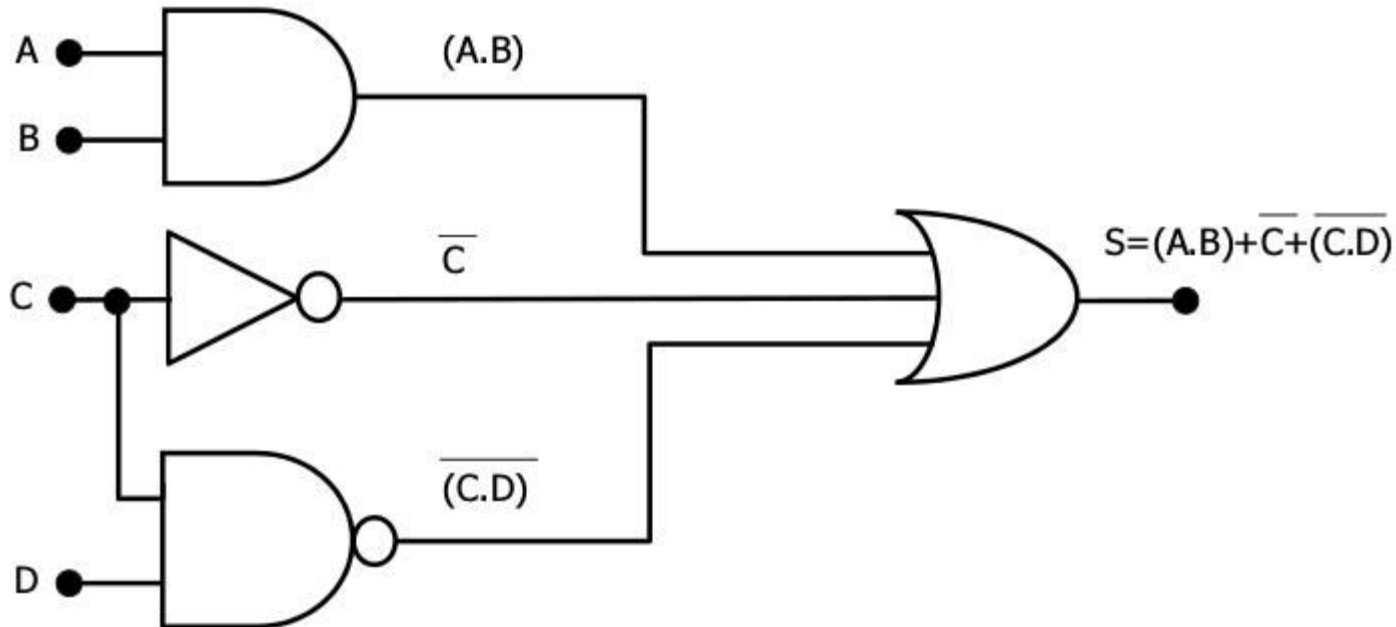
$$S = (A.B) + \overline{C} + (\overline{C}.D)$$




Circuitos Lógicos

$$S = (A.B.C) + ((A+B) . C)$$

Circuitos Lógicos

$$S = (A.B.C) + ((A+B) . C)$$

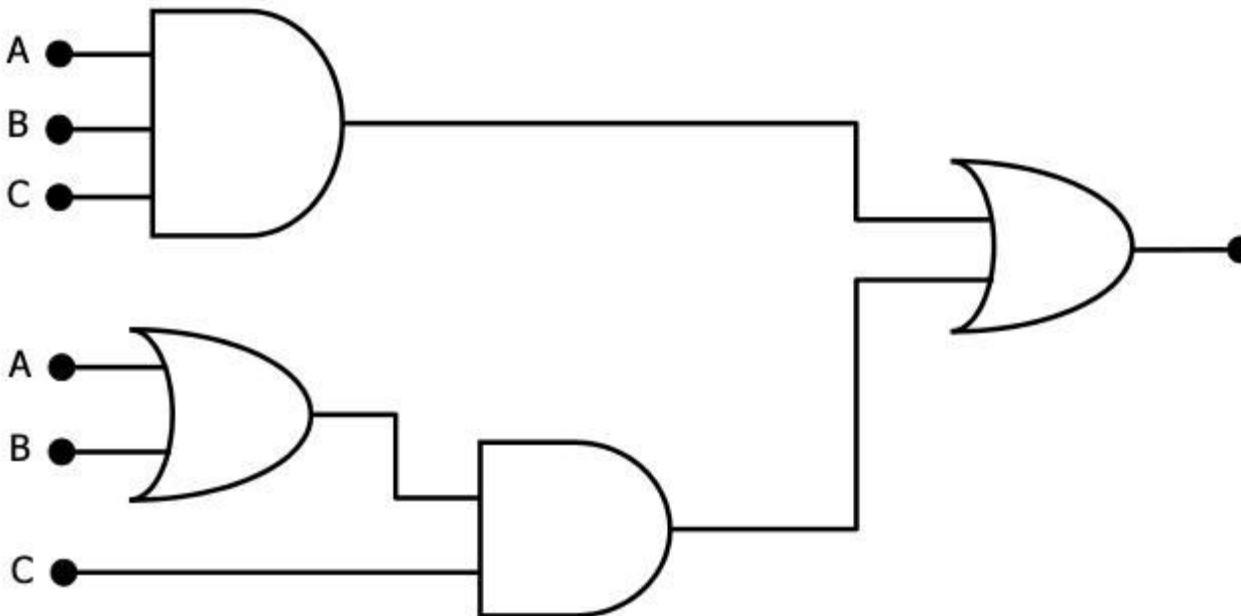

Circuitos Lógicos

$$S = |((|A.|B) + (|C.|D))$$

Circuitos Lógicos

$$S = \neg((\neg A \cdot \neg B) + (\neg C \cdot \neg D))$$

