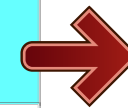


# *Tarefa para fixação de conteúdo*

Caso	A	B	C	S1	S2	S3	S4	S5
0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0
2	0	1	0	1	1	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0	0	1
4	1	0	0	1	1	1	1	0
5	1	0	1	1	1	1	0	1
6	1	1	0	0	1	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0	1	0










No exercício S5 tem um bit isolado no caso 5 e o bit do caso 2 será agrupado três vezes para melhor eficiência da simplificação do circuito

# 1) Distribuição no mapa








		B		B	
A		0	1	3	2
		1	0	1	1
A		4	5	7	6
		1	1	1	0
		C	C	C	

Caso	S1
0	1
1	0
2	1
3	1
4	1
5	1
6	0
7	1


## 2) Agrupamento – OPÇÃO 1

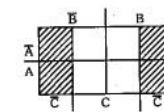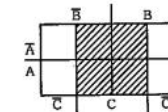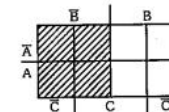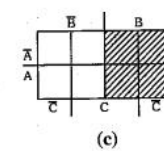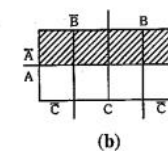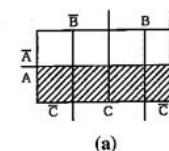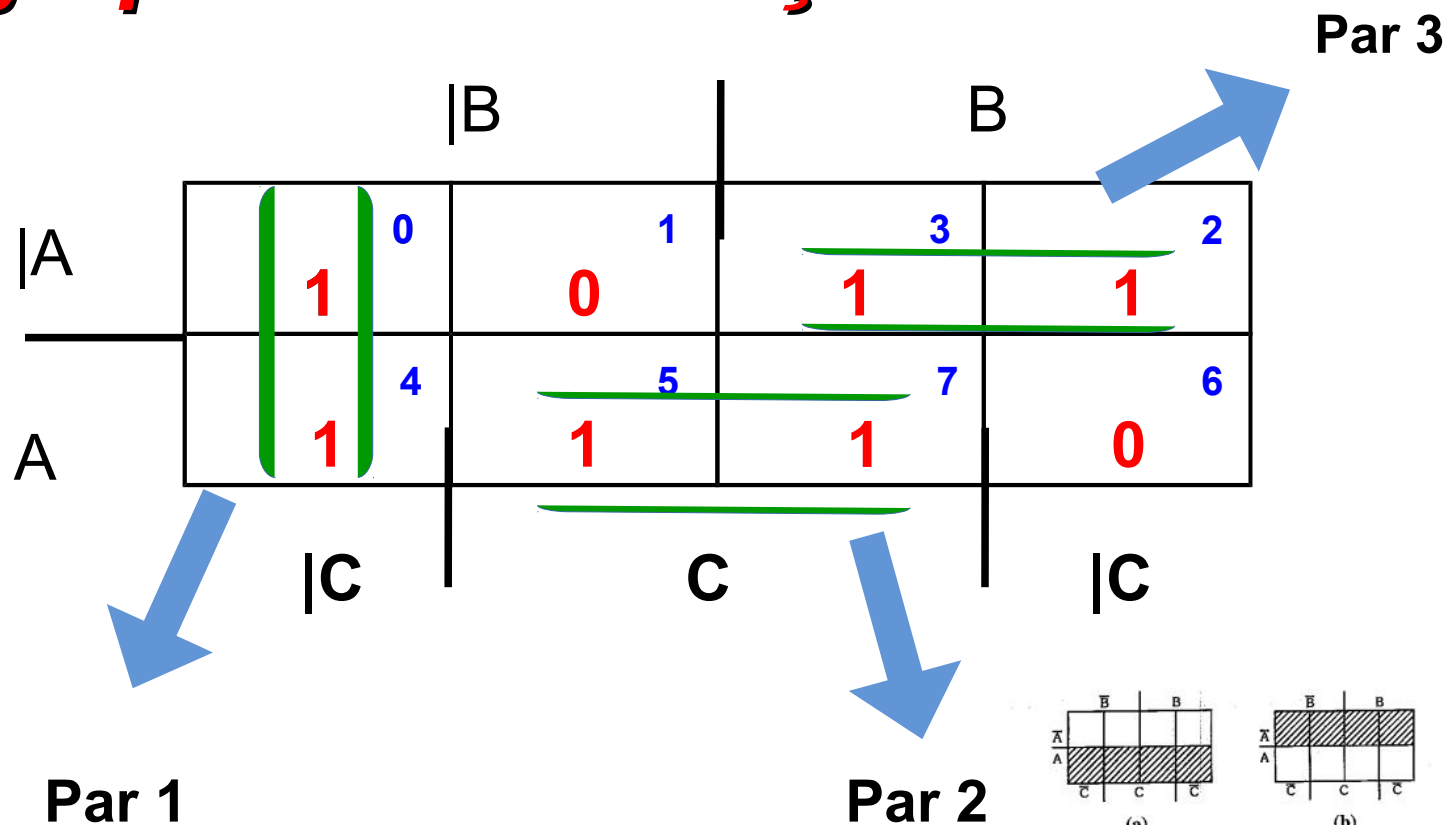

## 2) Agrupamento – OPÇÃO 2

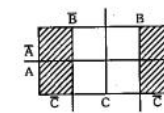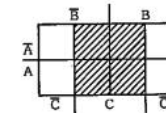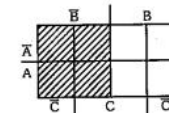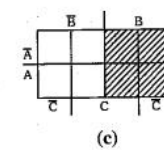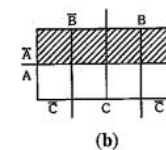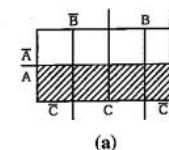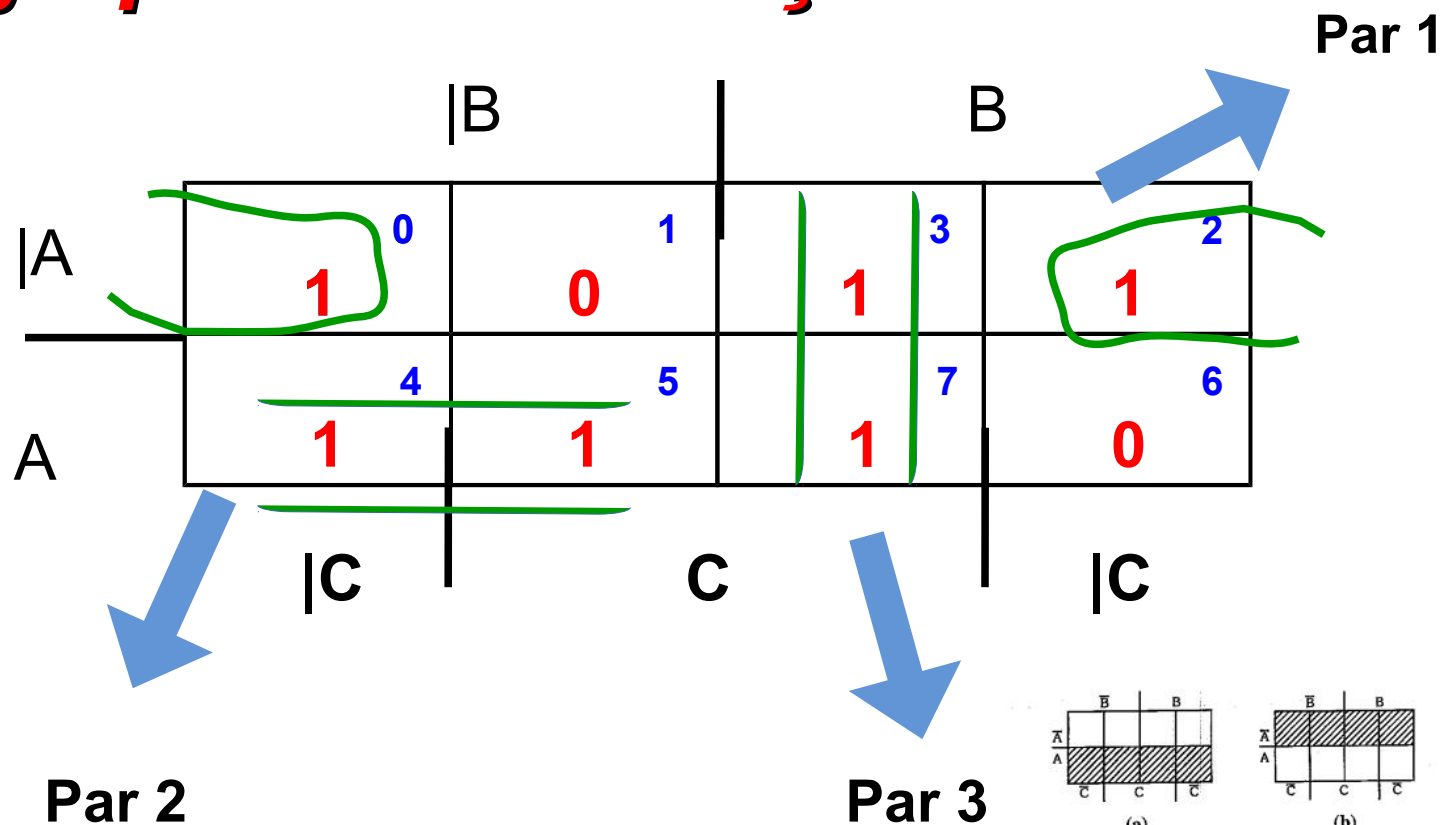

## 2) Agrupamento – Eliminar diferentes

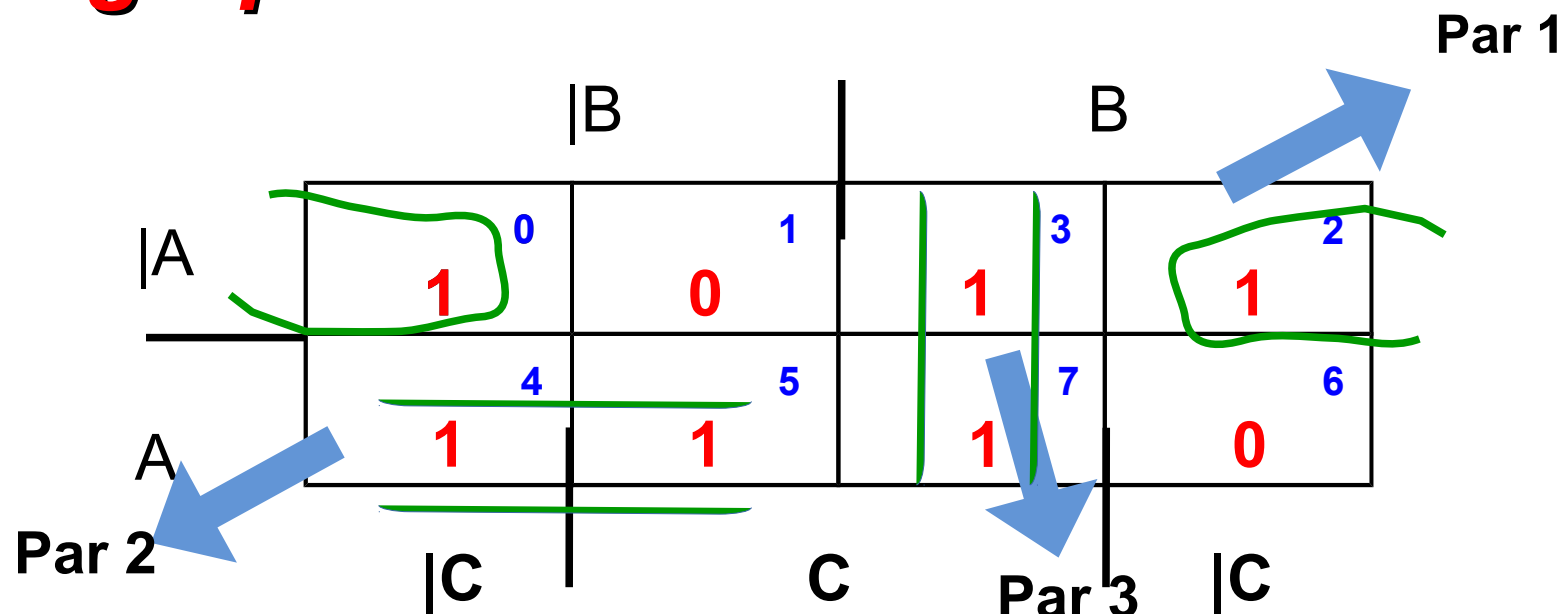

PAR Nº 1			
Caso	A	B	C
0	A	B	C
2	A	B	C

→  $(|A \cdot |C)$


PAR Nº 2			
Caso	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C

→  $(A \cdot |B)$

PAR Nº 3			
Caso	A	B	C
3	A	B	C
7	A	B	C

→  $(B \cdot C)$

## 2) Agrupamento – Eliminar diferentes

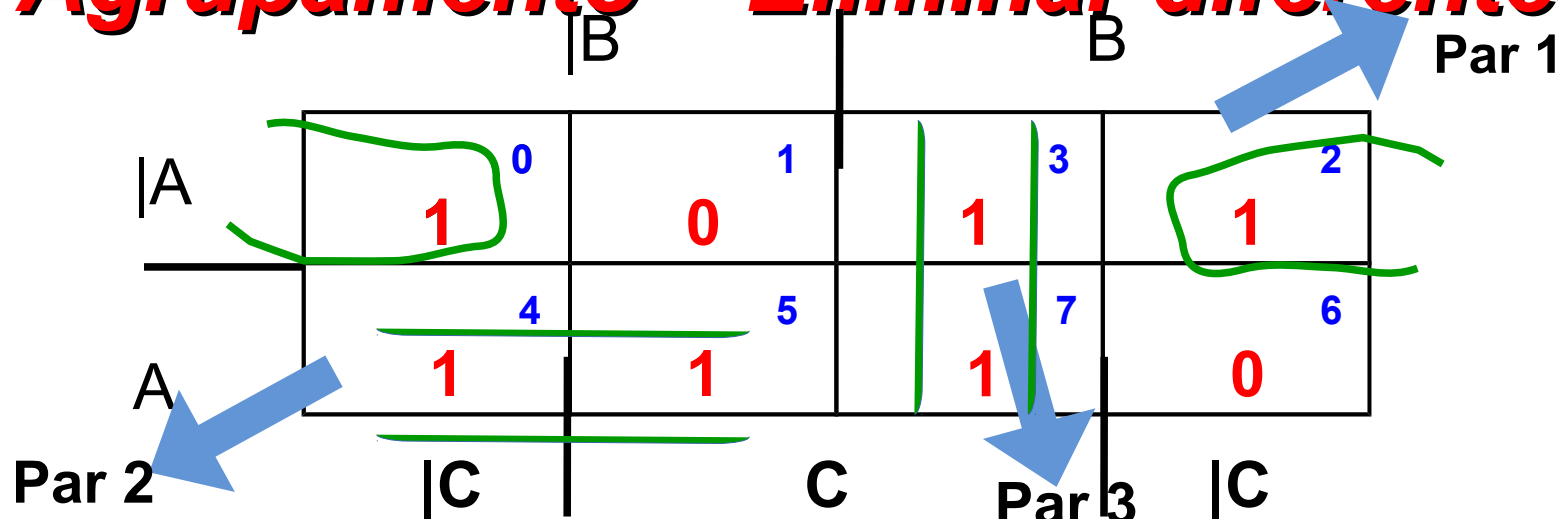

PAR Nº 1			
Caso	A	B	C
0	A	B	C
2	A	B	C

→ (|A . |C)

PAR Nº 2			
Caso	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C


→ (A . |B)

PAR Nº 3			
Caso	A	B	C
3	A	B	C
7	A	B	C

→ (B . C)

→ (|A.|B.|C) + (|A.B.C) + (|A.B.|C) + (A.|B.|C) + (A.|B.C) + (A.B.C)

## 2) Agrupamento – Eliminar diferentes

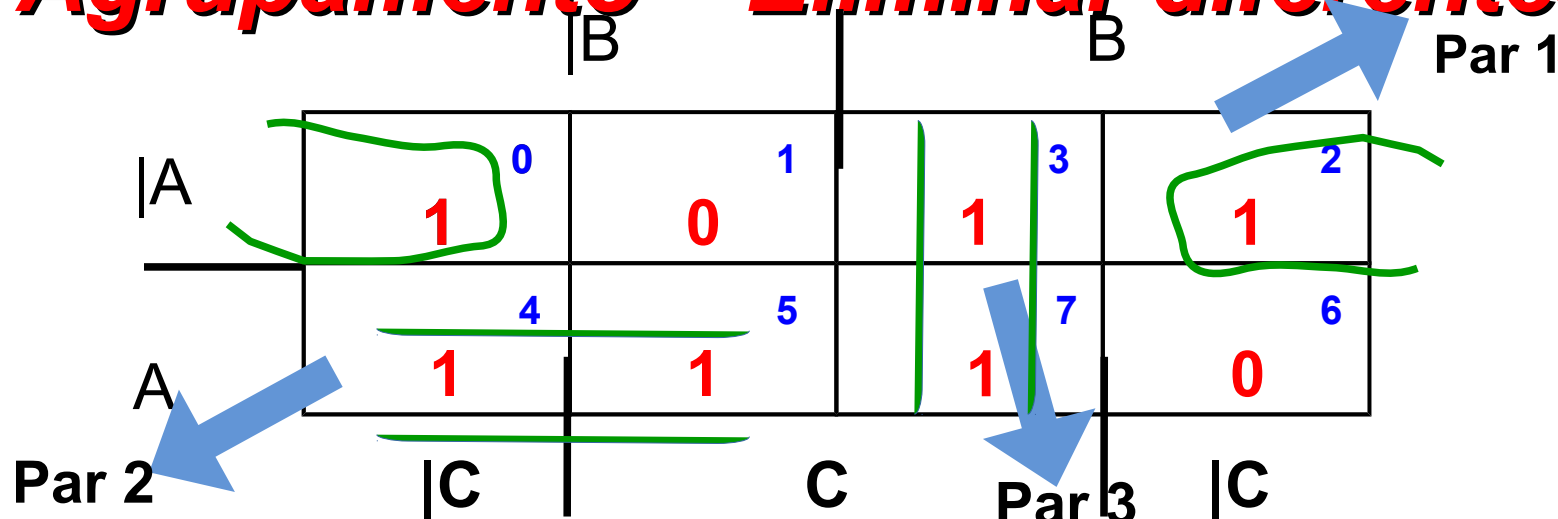

PAR N° 1			
Caso	A	B	C
0	A	B	C
2	A	B	C

→ (|A . |C)

PAR N° 2			
Caso	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C

→ (A . |B)

PAR N° 3			
Caso	A	B	C
3	A	B	C
7	A	B	C

→ (B . C)

→ (|A.|B.|C) + (|A.B.C) + (|A.B.|C) + (A.|B.|C) + (A.|B.C) + (A.B.C)

→ (|B.|C) + (B.C) + (|A.B) + (A.|B)